

Контролно Java #1

Да се напише програма за симулиране на електрическа схема.

Схемата е съставена от отделни елементи. Всеки елемент има входни(където получава напрежение) и изходни(предава напрежени) връзки, към които могат да се закачат други елементи. Програмата може да изпълни проста симулация на работата на схемата. Симулацията е специална с това, че винаги започва от последния елемент в схемата.

1. Класове за елементи:

Всеки елемент има име, което се подава като аргумент на конструктора.

Всеки елемент има списък от входящи и отделен списък от изходящи връзки към други елементи. Всеки елемент има определен брой възможни връзки от всеки вид и те не могат да се надвишават. Връзките реферират директно към другия елемент, който е свързан. Всеки елемент има метод `float eval()`, който изпълнява специфичното поведение на елемента и връща неговото изходящо напрежение. Когато поведението изисква напрежение от предишен елемент във веригата се извиква `eval` на този предишен елемент.

Елемент Generator - това е генератор на напрежение.

- като аргумент на конструктора се подава генерираното напрежение
- има 0 входящи и 1 изходяща връзка
- в `eval` винаги връща генерираното напрежение

Елемент Lamp - това е краен консуматор, който свети.

- като аргумент на конструктора се подава минималното нужно напрежение за да светне
- има 1 входяща и 0 изходящи връзки
- в `eval` винаги се взема напрежението от входящата връзка. Ако е по-голямо или равно на нужното лампата светва. Ако е по-малко от нужното лампата не свети

Пример:

gen1 ==> lamp1

Генераторът gen1 има 1 изходяща връзка и тя е свързана към лампата lamp1. lamp1 има 1 входяща връзка и тя идва от gen1. Когато се извика lamp1.eval() ще се вземе генерираното напрежение от gen1 и ако е достатъчно лампата ще светне.

Елемент Splitter - това е междинен елемент, който разделя схемата в няколко посоки

- като аргумент на конструктора получава число N, което определя колко ще са изходните връзки
- има 1 входяща и N изходящи връзки
- в `eval` винаги се връща стойност V/N , където V е напрежението от входящата връзка и N е броят изходящи връзки

Пример:

```
        /==> lamp1  
gen1 ==> split1  
        \==> lamp2
```

Ако *gen1* генерира 2 волта, те се разделят на 2 части от *split1* и всяка лампа получава на входа си по 1 волт.

Елемент Timer - връща изходящо напрежение през определен брой извиквания на *eval*
- като аргумент на конструктора получава число *N*, което определя през колко извиквания на *eval* да връща резултат
- има 1 входяща и 1 изходяща връзка
- в *eval* се връща стойност 0. На всяко *N*-то поредно извикване се връща стойността от входната връзка

Пример:

```
gen1 ==> timer1 ==> lamp1
```

Ако на таймера се даде $N = 3$ то *lamp1* ще получи напрежението от *gen1* на всяко трето извикване на *eval*.

2. Общи изисквания:

- В *eval* на всеки от класовете добавете принтиране на полезна информация, чрез която да може да се проследи изпълнението на симулацията.
- Добавете методи за свързване на елементи, които да проверяват дали вече не е превишен броят входящи и изходящи връзки.
- В *main* създайте проста схема, в която да демонстрирате всички елементи.
- Ако в дадена входяща връзка няма закачен елемент (има стойност *NULL*) то входящото напрежение се приема за 0.
- На конструкторите на елементи НЕ СЕ подават други елементи, които са свързани към тях. Това свързване да става чрез отделни методи.

3. Изисквания за 6:

Елемент Multiplexer - това е елемент, който има множество входове и на базата на контролна стойност определя кой от тях да се прехвърли към изхода
- като аргумент на конструктора получава число *N*, което определя броя контролни входове
- има общо $N + 2^N$ входящи и 1 изходяща връзка
- първите *N* входа са контролни, а следващите 2^N входа са нормални. Едновременно се взимат стойностите на всички контролни входове за да се оформи число *M* в двоичен запис, като за всеки вход напрежение под 0.5 волта се приема за 0, а по-голямо или равно на 0.5 се приема за 1. Така резултатът ще има стойност в интервала $[0, 2^N)$. На изхода се връща стойността от *M*-тия пореден нормален вход.

Пример:

Ако се добави мултиплексор с $N = 2$ то той ще има 2 контролни(индекси 0 и 1) и 4 нормални входа(индекси от 2 до 5). При напрежения 0.6 и 0.4 на контролните входове се получава бинарната стойност 10, съответно $M = 2$. Връща се стойността от входа на индекс 4.

В main имплементирайте и демонстрирайте схемата от прикачената картинка.